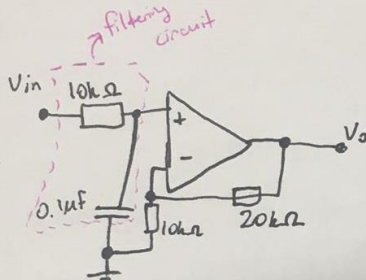



3TA4 Lab 4

TEMPERATURE SENSOR

outputs $0mV \pm 10mV/^{\circ}C$



without filter

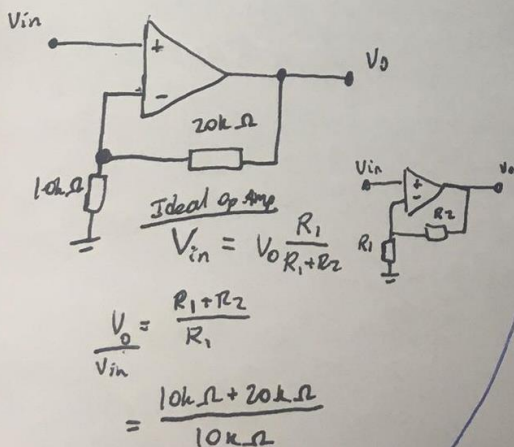

$$\frac{V_0}{V_{in}} = 3$$

$$V_{in} = \frac{1}{3} V_0$$

• PB6 \rightarrow PWM

• PA1 \rightarrow ADC

PWM CALCULATIONS

• TIM4 Prescaler \Rightarrow set to get frequency $f_{clk_cnt} = 50kHz$

$$T_{PWM} = \frac{ARR+1}{f_{clk_cnt}}$$

\hookrightarrow set $ARR = 199$ (Period)

$$T_{PWM} = \frac{200}{50kHz} = 0.004s = 4ms$$

$$\text{duty cycle} = \frac{CCR}{ARR+1} \times 100\%$$

$$= \frac{CCR}{200} \times 100\%$$

$$\text{duty cycle} \cdot 200 = CCR$$

Accuracies

• LM35: $\pm 0.5^{\circ}C$ accuracy

• ADC: resolution $\rightarrow 12$ bits,
(2^{12}) 4096 values it can take on in
3V range
 $\hookrightarrow 0.0007V$ error/uncertainty

• Also inaccuracy produced in op
amp \rightarrow input offsets will affect
output, increase inaccuracy
in overall circuit